

Freqvolt

Funktion

Frequenz rein, Spannung raus.

Ziele

0-1000 MHz in 0-10 V konvertieren. (oder 0-500 MHz oder 0-250 MHz) Hat auch eine Steuereingang, damit das Ausgangssignal direkt als Fehlersignal zu verwenden ist.

Anwender


CASI, KRb, Atlas, Darmstadt ...

Schaltungsprinzip

Verstärker (U1, U2) verstärken das Eingangssignal das typischerweise von ein Beat-Fotodiode kommt. Danach kommt der Teiler (U3) (Faktor 64,128,256), der das Signal auf höchstens 4 MHz reduziert. U4 macht davon ein anständiges 5V TTL Signal. U9 und U10 formen den eigentliche Frequenz-zu-Spannungswandler. U11 und U12 sind 200 KHz Tiefpassfilter und Ausgangsstufe. U14 und U15 sind für die Leuchtdiode um zu zeigen das das Fehlersignal klein ist, also 'in lock'.


Schaltplan

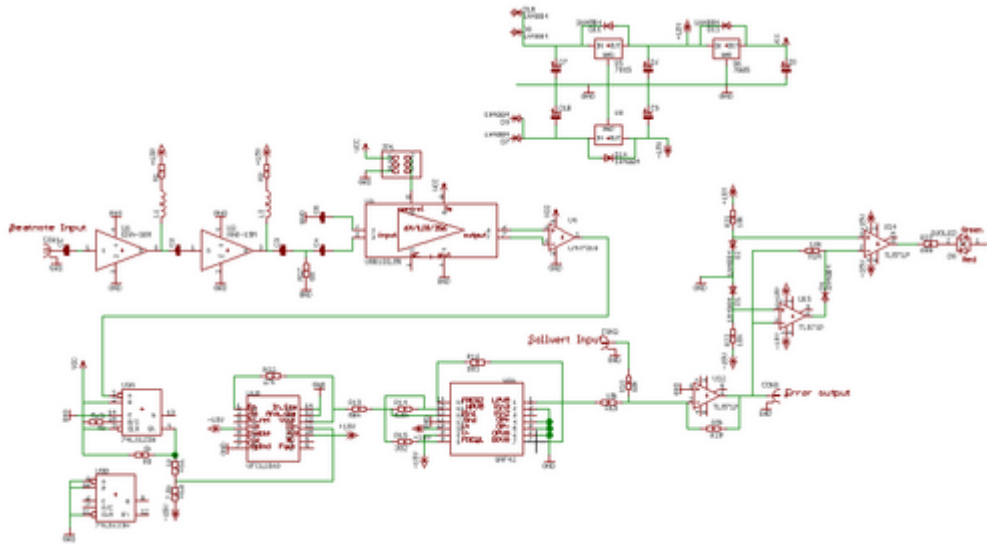- Der Schaltplan als PDF: [freqvolt2_u891_sch_3.pdf](#)
- Die Source des Schaltplans ist auf der [Download-Seite des Wiki](#) abgelegt. (Direkt-Link: [freqvolt2_u891_sch_3.sch](#))
- Der Schaltplan als png-Graphik (Eine besser aufgelöste Version ist als Link hinterlegt):



Layout

- Format: Euro-Karte. Einschub in 19" Gehäuse ist möglich.
- Versorgung: $\pm 18V$ (15V?)
- Eingang: BNC, 0-1000MHz (-60?...-30? dBm)
- Ausgang: BNC, -10..10V
- Anzeigen: LED (grün=in lock, rot=aus lock)
- Die Bestückung der Oberseite als PDF: [freqvolt2_u891_6.pdf](#)
- Die [Bestückungsliste](#)
- Die Source des Layouts im Eagle-Format sollten auf der [Download-Seite des Wiki](#) liegen [freqvolt2_u891_6.br](#)
- Screenshot vom Layout:

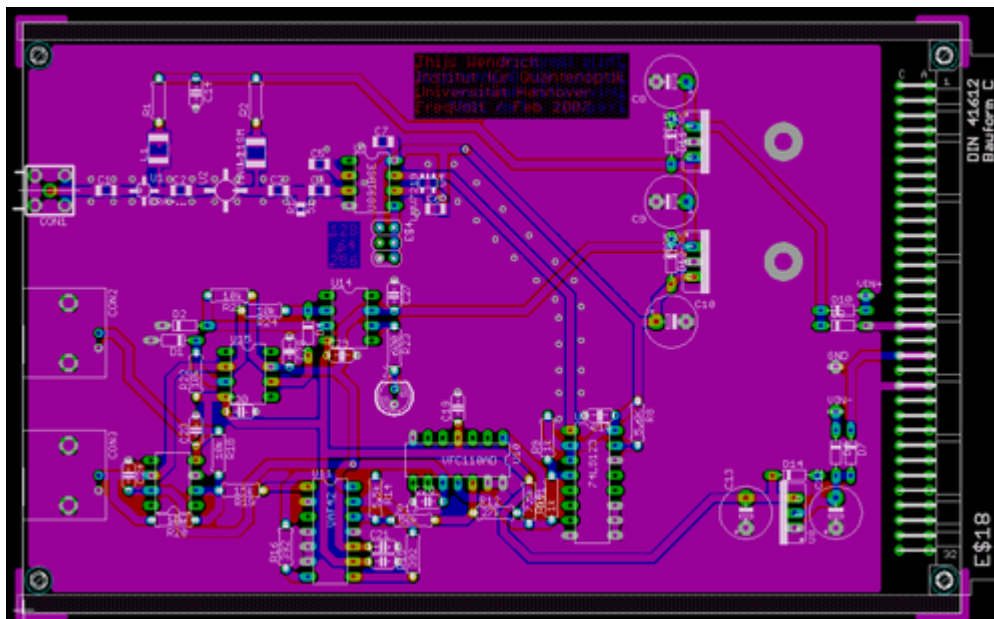


Status

Fertig. Massenproduktion. Nachbau möglich. Aber bedenke: das hier ist eine analoge Kiste, der drift ist mindestens 100 KHz. Wenn es besser sein muss ist [FreqGenFix1](#) oder [PLL-Beat](#) eine bessere Lösung.

Test


[messblatt.doc](#)

Bilder

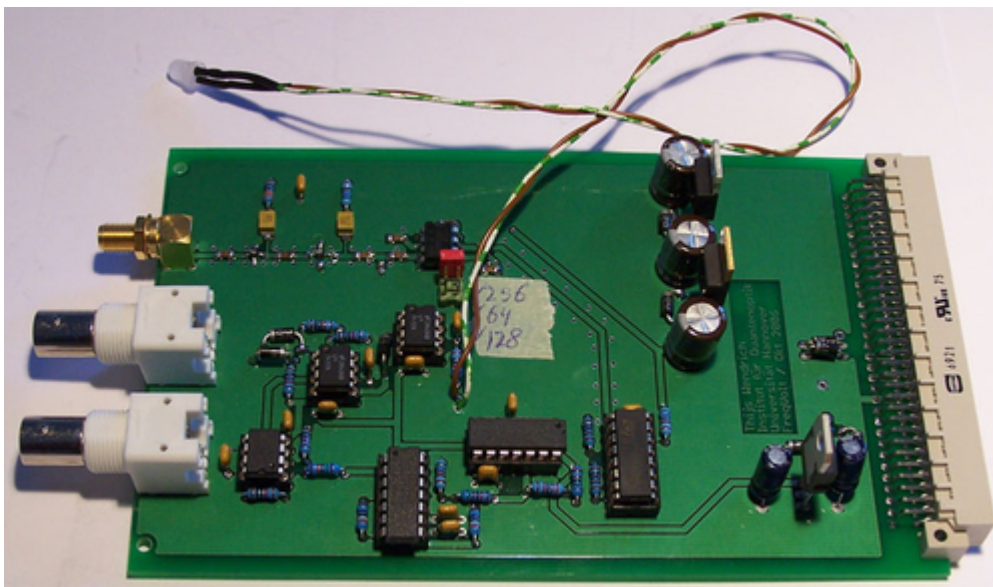

Meckerliste

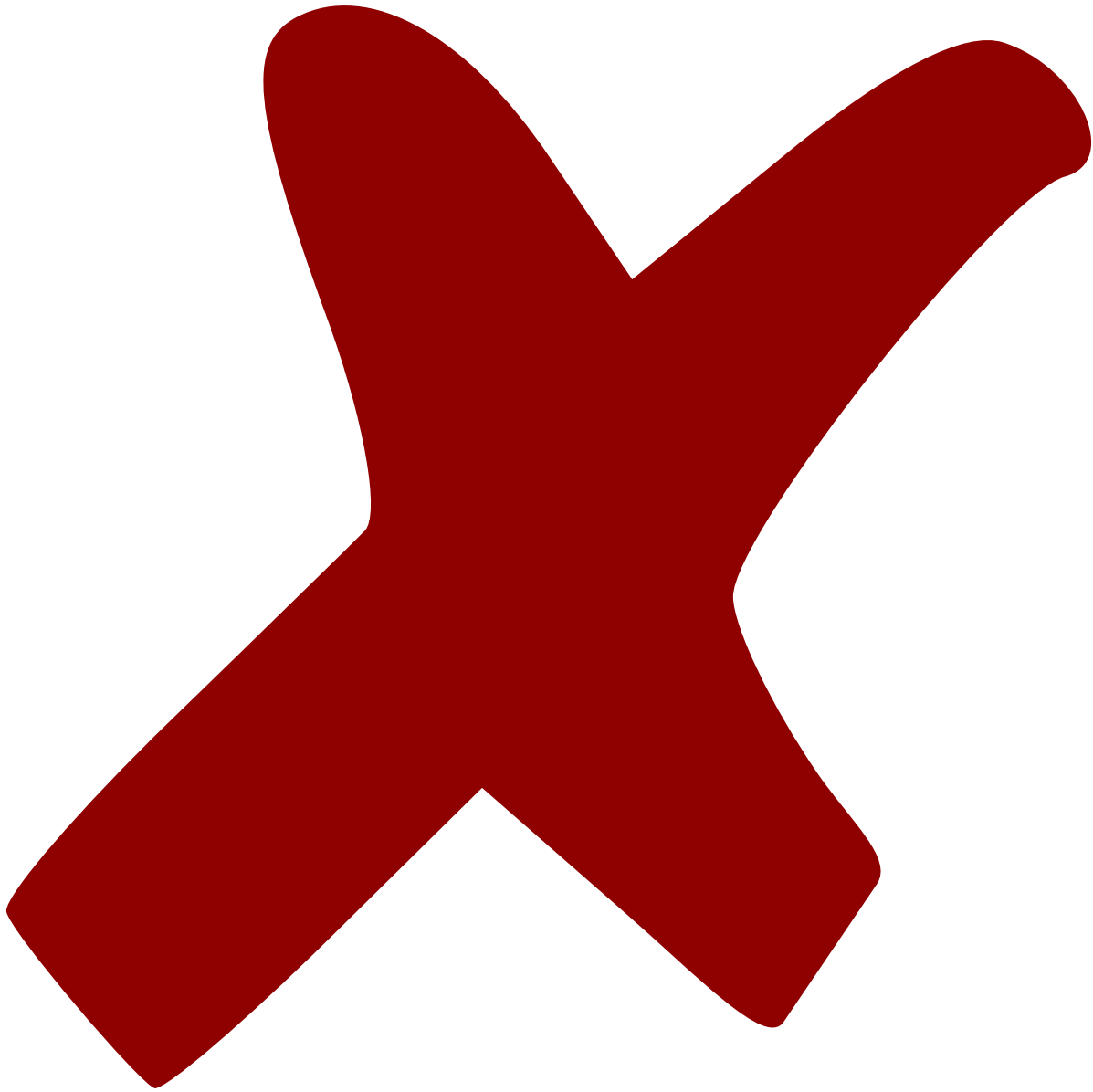Was für die nächste Version zu tun ist: (



: verworfen,



: in Arbeit,



Schaltplan, aber noch nicht im Layout, : im



: erledigt)

- Eagle-Schematic und Board nicht kompatibel.
- Jumper nach Frontpanel (und dann als Schalter)



- Beinchen der Dioden passen nicht in die Locher

Die



- Beschriftung der Jumper kontrollieren (es gibt einige (alte) Boards wo es falsch um ist)



- nach Frontpanel (und nicht mehr mit Kabel)

LED



- LED ersaetzen mit zwei normale LEDs
- Die Werte der Induktivitäten L1 und L2, sind μH und nicht mH
- Der MMIC U2 hat einen zu großen Footprint

DUO-

From:

<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - ElektronIQ

Permanent link:

<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:freqvolt:start>Last update: **2017/04/18 11:23**