

Interlocklogik v3

Funktion



Optionen und Alternativen



Performance



Datum

Beginn des Projekts: July 2013

Status



Aufwand für Nachbau:



Entwickler

KMK
Bernhard Kreipe
Luise Beichert

Anwender

Hochleistungslaser der AG Morgner

Schaltungsprinzip



Schaltplan

- Der [Schaltplan](#) im PDF-Format
- Die Source des Schaltplans ist auf der [Download-Seite des Wiki](#) abgelegt.

Layout

- Abmessungen der Leiterplatte:  **Fix Me!**
- Versorgung:  **Fix Me!**
- Eingang:  **Fix Me!**
- Ausgang:  **Fix Me!**
- Anzeigen:  **Fix Me!**
- Der Bestückungsdruck: [interlocklogik_layout_v3.pdf](#)
- Die Bestückungsliste: [interlocklogik_koll-bom_20maerz2013.pdf](#), [interlocklogik_bom.xlsx](#)
- Die [gezippte Gerberdateien](#) für die Bestellung der Platine
- Die Source des Layouts im pcb-Format liegt auf der [Download-Seite des Wiki](#).

Gehäuse


- 19"-1 HE von Daub (MGF44032)
- kann daher mit den anderen 19-Zoll-Geräten im Laserrack untergebracht werden.
- Die Source der Konstruktionszeichnungen ist über das [Git-Repository](#) im Solid-Works-Format verfügbar: <http://elektroniq/git/Interlock.git>
- Zeichnungen im PDF-Format: [Frontplatte](#), [Gehäuserückseite](#)

Konfiguration

- Die Standard Ausgabe des Interlocks ist ein TTL-Signal, das entweder auf *High-on-Error* oder *Low-on-Error* per Jumper gesetzt werden kann.
- Um im Fehlerfall ein *open circuit* zu erreichen, wenn der Lasertreiber selbst ein Prüfsignal sendet, muss die Verbindung des Interlock-Ausgangs zu U_B unterbrochen werden. Dies geschieht am einfachsten durch Herauslöten des entsprechenden 10k Widerstandes R5/R7/R8/R9.


Test

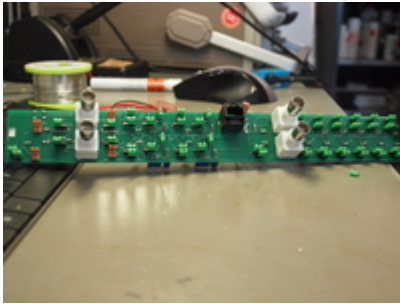Zum Testen der Schaltung müssen zunächst die Jumper aller Teilschaltungen so gesetzt werden, dass kein Fehler im Grundzustand ausgelöst wird.



- Die **Teilschaltung Condition** besitzt zwei Jumper, J1 und J2. Der Jumper J1 (Pull-Up) sollte für wohldefinierte Zustände gesetzt werden. Jumper J2 kann nach Belieben (Invertierung des Signals oder keine) gesetzt werden.
- Die **Teilschaltung Temperatur** besitzt ebenfalls zwei Jumper, die entweder auf NTC oder PT100/1000 gesetzt werden können. Für den Test ist die Wahl irrelevant, allerdings müssen die Jumper gesetzt werden, um Fehlalarm zu vermeiden.
- Die Jumper J1, J2, J3, J4 definieren das Ausgangssignal von CONN8, CONN9, CONN11, CONN13 und können ebenfalls nach Belieben gesetzt werden.

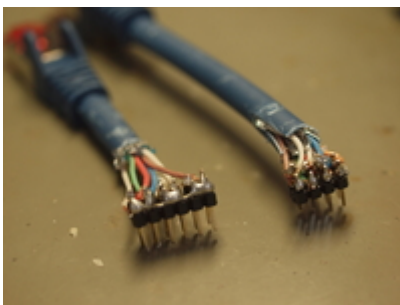Es wurden Stecker aus gewöhnlichen Netzkabeln gebaut, die ein gezieltes Testen der Teilschaltungen Condition und Temperatur ermöglichen: Dazu entfernte man ein Stecker eines Netzkabels und löte die acht Kabel an jeweils einen Pin einer zweireihigen Stiftleiste.



- Für die Teilschaltung Condition wurden Kabel 3-8 an separate Pins einer Stiftleiste und Kabel 1 oder 2 an die hintere Reihe, deren Pins alle mit Kabel 1 oder 2 verbunden wurden, gelötet. Durch setzen von Jumpers kann so jeder Eingang der Condition Schaltungen C8-C16 auf Ground gezogen werden und ein Fehler erzeugt werden.
- Für die Teilschaltung Temperatur wurden die Kabel des Netzkabels paarweise (d.h. 1 und 2, 3 und 4, usw.) an gegenüberliegende Pins der Stiftleiste gelötet. Durch Setzen der Jumper werden dann jeweils die Paare verbunden und ein Fehler erzeugt.

Bei einem Fehler sollte die rote LED der jeweiligen Teilschaltung aufleuchten und der Beeper einen Fehlerton ausgeben. Wird der Fehler behoben, sollte die rote LED aufhören zu leuchten und der Beeper verstummen, sobald der Reset-Button gedrückt wird.

Je nach gesetzten Jumpers sollte an CONN8, CONN9, CONN11, CONN13 HIGH bzw. LOW bei Fehler und LOW bzw. HIGH bei keinem Fehler anliegen (Messung durch Oszilloskop).

Bedienung

Die Kabel die verwendet werden, müssen angepasst werden, damit sie mit den jeweiligen Geräten verwendet werden können.

- Chiller:
 - Die Interlocks wurden in meinem Fall an Thermotek-Chiller angeschlossen, die eine R232 Buchse als Ausgang haben. Das Interlock hat aber für Chiller einen RJ45 Eingang. Um die Chiller anzuschließen, habe ich ein Ethernetkabel mit einem SubD9-Adapter bestückt. Die Belegung der Pins sah wie folgt aus:
 - Die Reihenfolge ist in der Sortierung SubD9-RJ45
 - Pin 1-Pin 4
 - 2-8
 - 3-3
 - 4-6
 - 5-7
 - 6-5
 - 7-1
 - 8-2
 - 9 bleibt leer, da ein Ethernetkabel nur 8 Kontakte hat.
- Temperaturkontrolle:
 - Die Temperaturanschlüsse werden über einen RJ45 angeschlossen. Um die NTC/PTC anschließen zu können habe ich ein Netzkabel genommen und es aufgeschnitten, dann immer 2 Adern mit einem PSK 2-Pol Stecker verbunden. Die Belegung ist wie folgt:
 - T1: Braun-Weiß(bei dem Braunen)
 - T2: Grün-Weiß(bei dem Blauen)
 - T3: Rot-Blau
 - T4: Orange-Weiß(bei dem Orangen)

Bilder


Kalkulation

was	wieviel	E-Preis	Preis	Anmerkung
Leiterplatte	1x	29.50 €	29.50 €	1/8 von 236 EUR
Gehäuse	1x	30.10 €	30.10 €	Daub MGF44032
SMD-Bestückung	1x	113.00 €	113.00 €	Bestückung bei SRM einschließlich Bauteile
Bedrahtete Bauteile	1x	11,90	11.90 €	...
BNC-Buche	6x	1.80 €	10.80 €	...
PS-2Pin	4x	0.40 €	1.60 €	...
RJ45-Buchse	3x	1.60 €	4.80 €	...
XLR-Einbaustecker	1x	2.10 €	2.10 €	Amphenol AC3MMDZ

was	wieviel	E-Preis	Preis	Anmerkung
XLR-Einbaubuchsen	2x	2.10 €	4.20 €	Amphenol AC3FDZ
Verschnitt	1x	25.00 €	25.00 €	...
Summe:			241.10 €	

Meckerliste

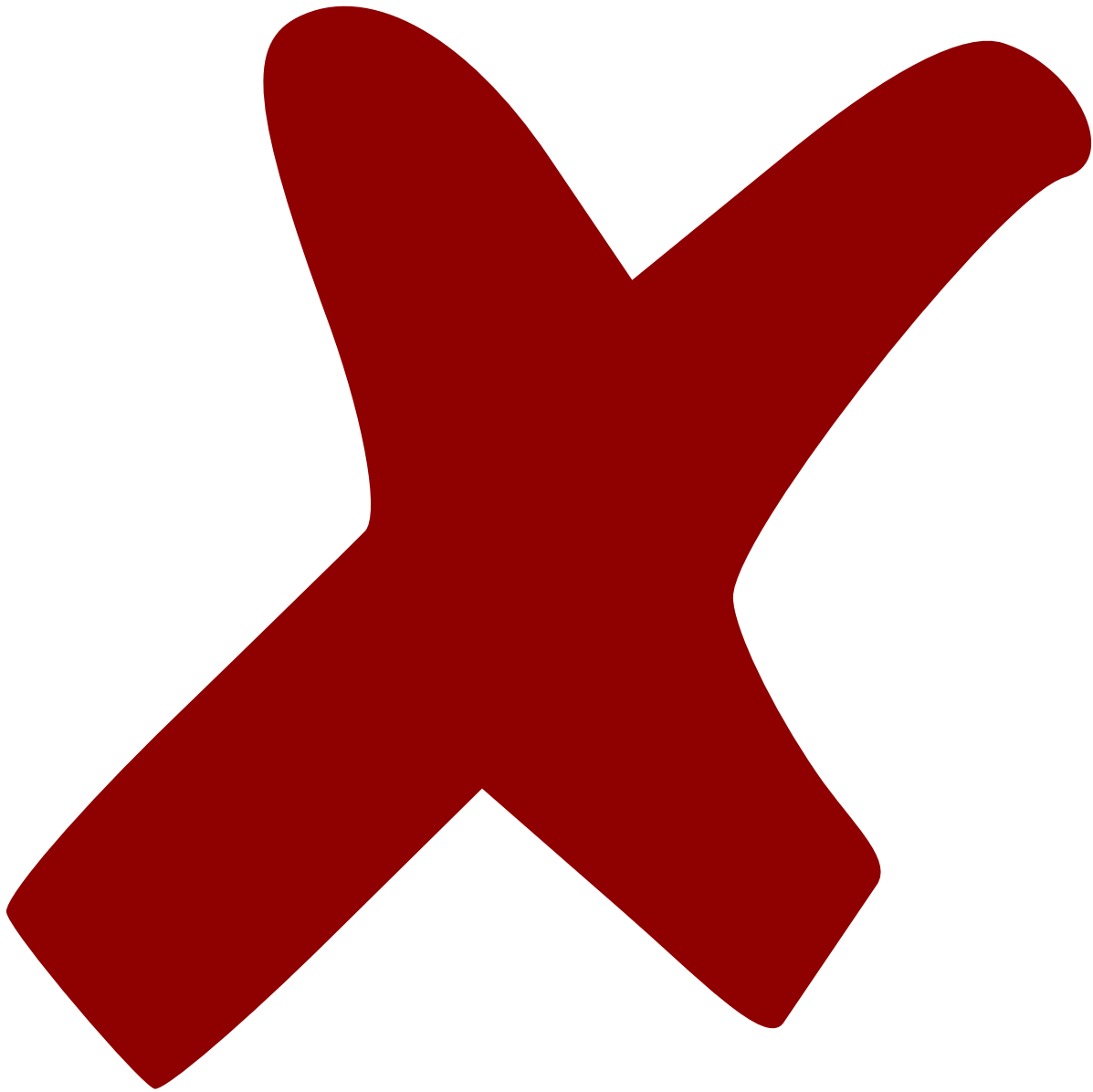Was für die nächste Version zu tun ist: (



: verworfen,



: in Arbeit,



Schaltplan, aber noch nicht im Layout,

: im



: erledigt)

- Die Löcher für die RJ45-Buchsen sind nicht passend: in der eine Richtung zu lang, in die andere Richtung zu kurz.
- Die Löcher für die XLR-Stecker und -Buchsen sind zu klein, um die Stecker und Buchsen von innen anzubringen.
- Die Trimmer kollidieren mit dem Steg der Frontplatte. Die entsprechenden Ausparungen in der Frontplatte für die Trimmer sollten größer oder die Seitenwand direkt entfernen an den betreffenden Stellen.
- Die grünen LEDs sind im Layout anders herum gedreht als die roten
- Die Relais sind unterschiedlich gedreht
- Die Jumper an den Relais sind unterschiedlich gedreht
- Bei den zwei "Chiller-Anschlüssen" fehlt das Referenzpotential → Pin 1 und Pin 2 von CONN5 und CONN6 sollten an Masse angeschlossen werden.
- Die Default-Belegung der Jumper sollte in den Schaltplänen eingetragen werden.
- Jumper J4 weiter von Beeper entfernen.
- In der Versorgung ist irrtümlicherweise ein Opamp enthalten, der so beschaltet ist, als würde er

eine virtuelle Masse erzeugen. Der negative Anschluss ist aber direkt Masse. —————→ 2U1, 2R1, 2R2 nicht bestücken. Pin-1 von CONN12 an Masse anschließen.

- Die Versorgung sollte mit einem größeren Kondensator abgepuffert werden. —————→ 2C4 von 100 μ F auf 1000 μ F / Panasonic low-ESR erweitern.
- Es sollte eine Möglichkeit geben, den eigentlichen Interlock nur zu schalten (statt aktiv auf logisch-high/low zu ziehen). —————→ Zwei der vier Interlock-Ausgänge sollten auf diese Weise gestaltet werden.
- Die Masse ist an vielen Stellen wie eine alte Landstraße gestaltet – von Dorf zu Dorf.
—————→ Masse-Ebene und/oder Abzweige von Haupt-Leitungen wären wünschenswert.
- Sven Kleinert berichtet von Noise-Problemen mit dem Photodiodeneingang. —————→ Eine Folge der Masse-Geschnichte? Oder ein Problem mit der Versorgungsspannung.
- Im Layout sind 5V als Versorgungsspannung angegeben —————→ mind 7V erforderlich.

From:

<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - ElektronIQ

Permanent link:

https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:interlocks:interlocklogik_v3&rev=1511895011

Last update: **2017/11/28 18:50**

