

VCO, 7 GHz

Funktion

Evalboard für Hittite HMC505LP4E Voltage Controlled Oscillator, 6.4 - 7.7 GHz.

Am ende soll es zusammen mit eine [Frequenzkamm](#) und eine 100 MHz TTL Referenz (welche wieder auf eine externe Referenz stabilisiert ist) eine *kostengünstige* stabile Mikrowellenreferenz ergeben. Für proof-of-principle, nicht für Präzisionsmessungen.

Performance

Hoffentlich das was das Datenblatt verspricht.

Status

Status: Entwicklung/Prototyp im test Nachbau: Nachbau ist nicht vorgesehen für diese Platine weil es als Evaluation Board gedacht ist.

Vorläufiges ergebnis: 82mA; 6.2 bis 7.5 GHz; etwa 15dB Leistung fehlen, möglicherweise power splitter falsch um eingelötet.

Entwickler

Thijs Wendrich

Anwender

Für die Zukunft

Schaltungsprinzip


Hittite HMC505LP4E VCO mit Mini-Circuits Mischer.

Schaltplan

- Die Source des Schaltplans ist auf der [Download-Seite des Wiki](#) abgelegt. (Direkt-Link: [vco1.sch](#))
- Der Schaltplan als png-Graphik (Eine besser aufgelöste Version ist als Link hinterlegt):



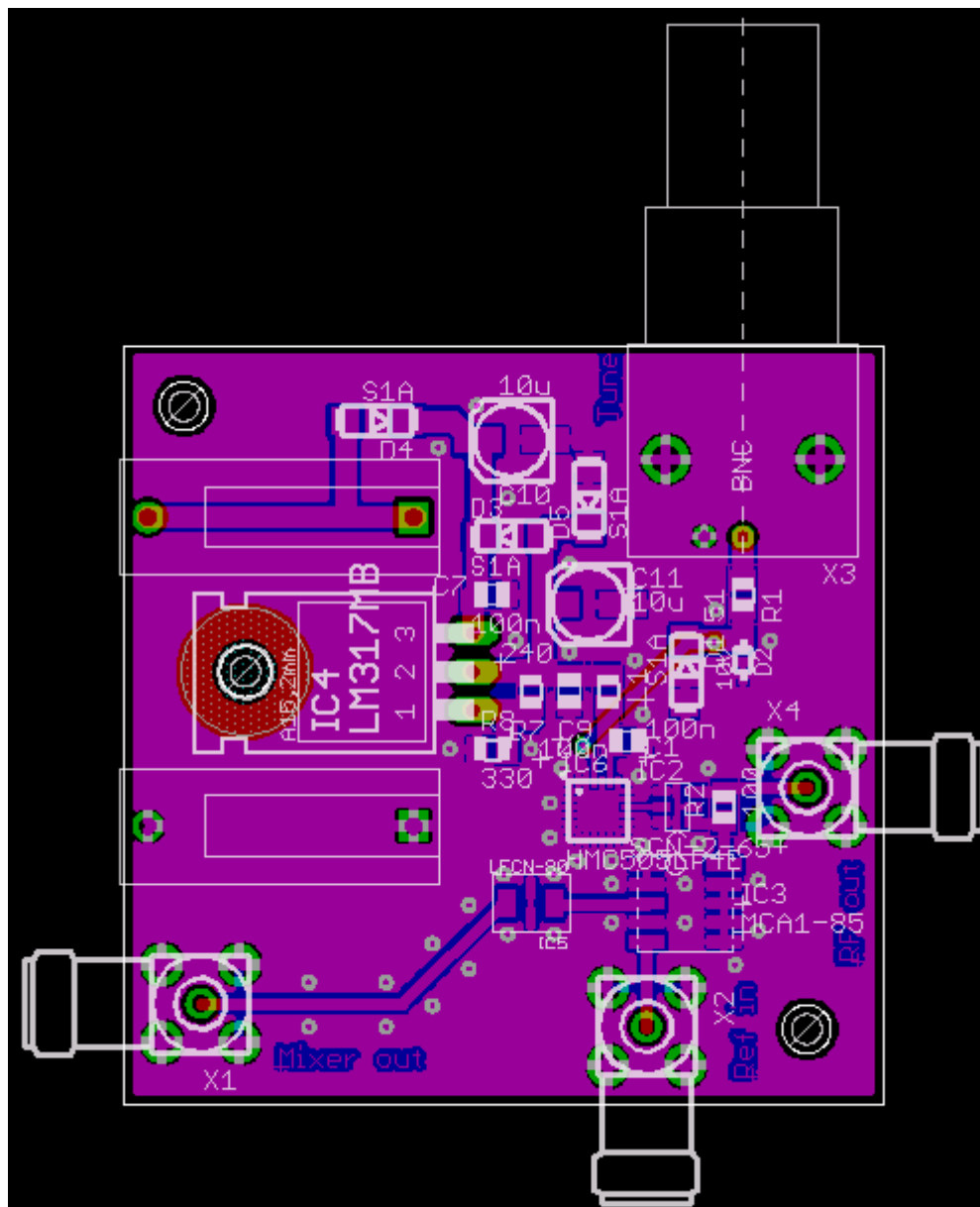- Versorgung: +6V Bananen ~100mA
- Eingang:
 - Tune: BNC, 0-10V (mit Zenerdiode gesichert)
 - Ref in: SMA, 50Ω, Referenzeingang für Mixer
- Ausgang:
 - RF out: SMA, ~7 GHz, 50Ω, AC-Kopplung
 - Mixer out: SMA, 50Ω, DC-Kopplung
- Anzeigen: Keins
- Die Source des Layouts im pcb-Format sollten auf der [Download-Seite des Wiki](#) liegen [vco1.brd](#)
- Screenshot vom Layout:




Gehäuse

Keins

Performance


Der VCO wurde vom Quantengravi-Team zur Erzeugung eines Seitenbandes auf einem QUANTELEYLSA Laser eingesetzt. Hierbei war es möglich, Atome in einer 3D-MOT zu fangen und sogar in einer bewegten Melasse zu starten. Eine quantitative Analyse konnte aus zeitlichen Gründen leider nicht durchgeführt werden.

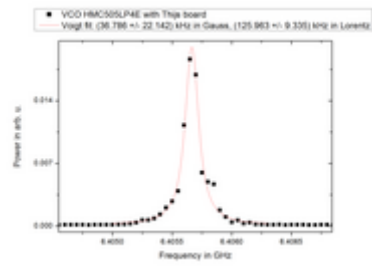Der VCO stellt eine Ausgangsleistung von etwa -24 dBm zur Verfügung. Die Frequenzbreite ist in etwa 126 kHz Lorentz im Voigt (siehe Plot).



Meckerliste

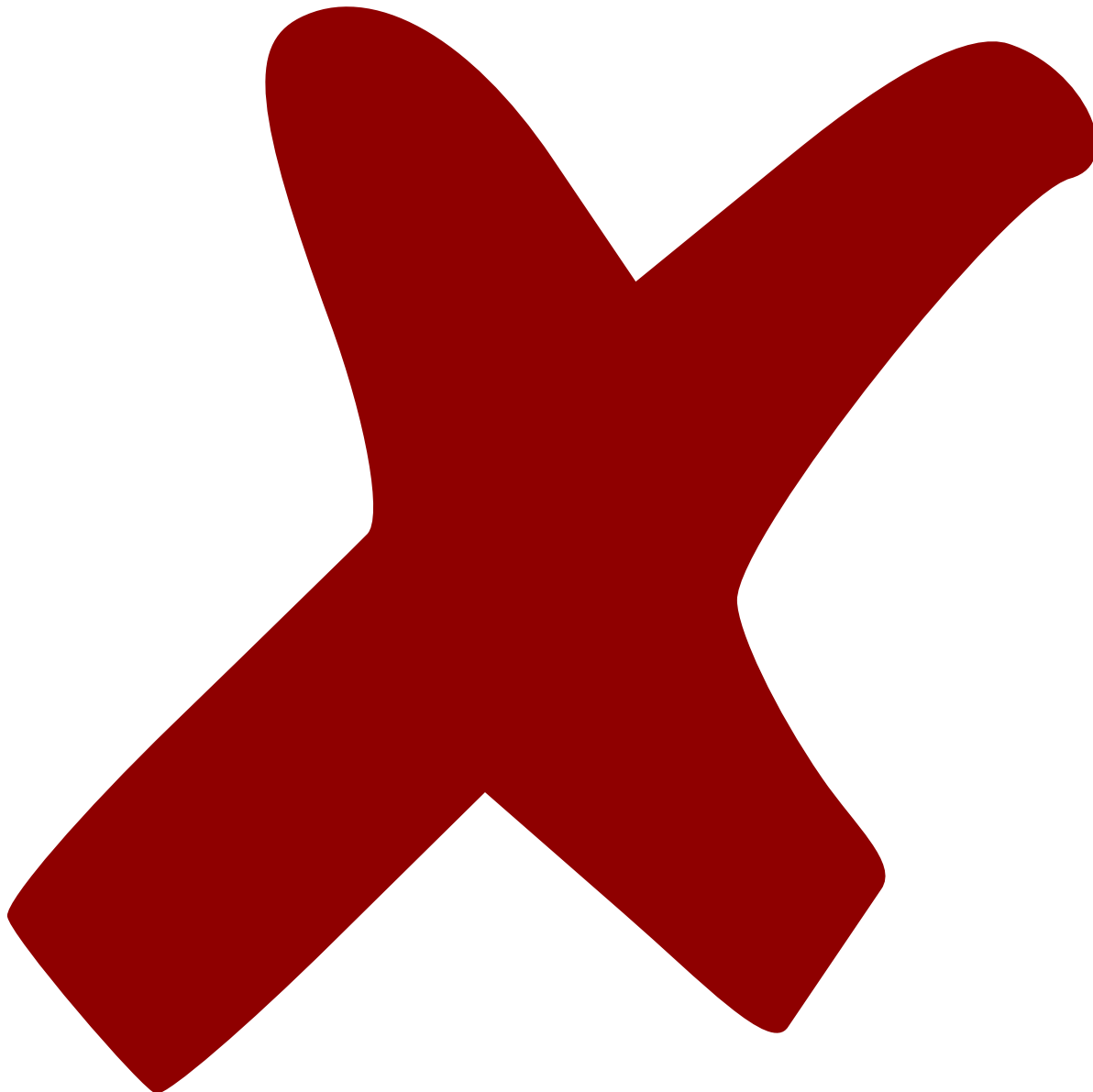Was für die nächste Version zu tun ist: (



: verworfen,



: in Arbeit,



Schaltplan, aber noch nicht im Layout,

: im



: erledigt)

1. Der VCO ist scheiße zu löten. Unsere [Technik](#) ist für dieses Gehäuse nicht geeignet. Man benutzt immer zu viel Lötzinn.

From:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - **ElektronIQ**

Permanent link:
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:vco7g:start&rev=1402067189>

Last update: **2014/06/06 15:06**

