

# Eigenbau 7 GHz VCO

## Funktion

Evalboard für Hittite HMC505LP4E Voltage Controlled Oscillator, 6.4 - 7.7 GHz.

Am ende soll es zusammen mit eine [Frequenzkamm](#) und eine 100 MHz TTL Referenz (welche wieder auf eine externe Referenz stabilisiert ist) eine *kostengünstige* stabile Mikrowellenreferenz ergeben. Für proof-of-principle, nicht für Präzisionsmessungen.

## Performance

Hoffentlich das was das Datenblatt verspricht.

## Status

Status: Entwicklung/Prototyp Nachbau: Nachbau ist nicht vorgesehen für diese Platine weil es als Evaluation Board gedacht ist.

## Entwickler

Thijs Wendrich

## Anwender


Für die Zukunft

## Schaltungsprinzip

Hittite HMC505LP4E VCO mit Mini-Circuits Mischer.

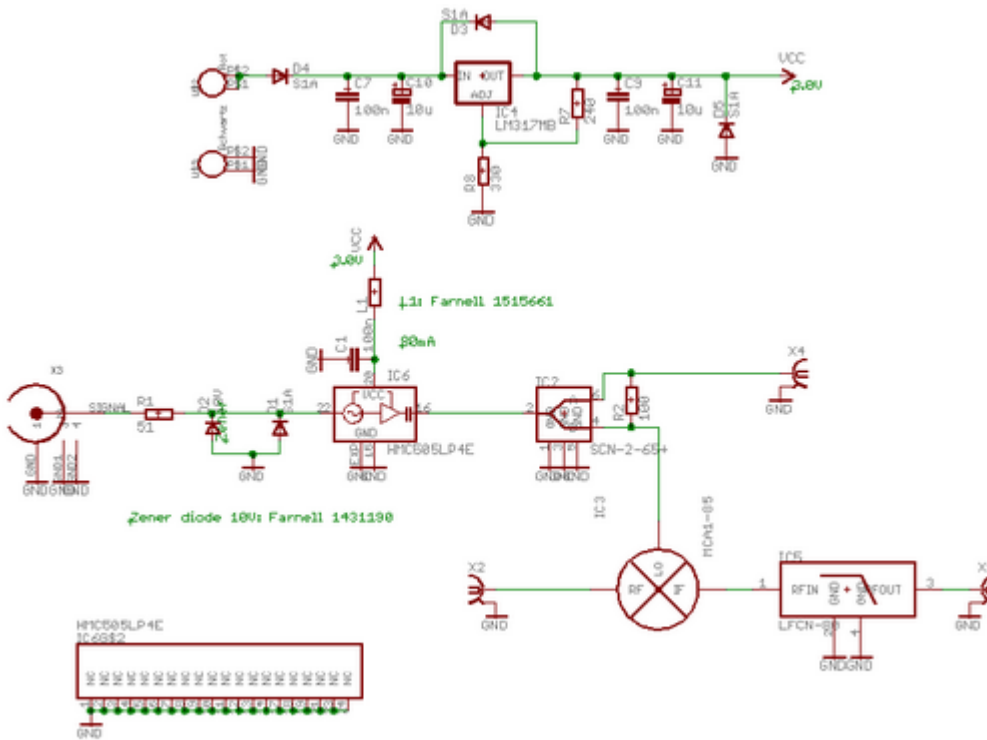
## Schaltplan

- Die Source des Schaltplans ist auf der [Download-Seite des Wiki](#) abgelegt. (Direkt-Link: [vco1.sch](#))
- Der Schaltplan als png-Graphik (Eine besser aufgelöste Version ist als Link hinterlegt):


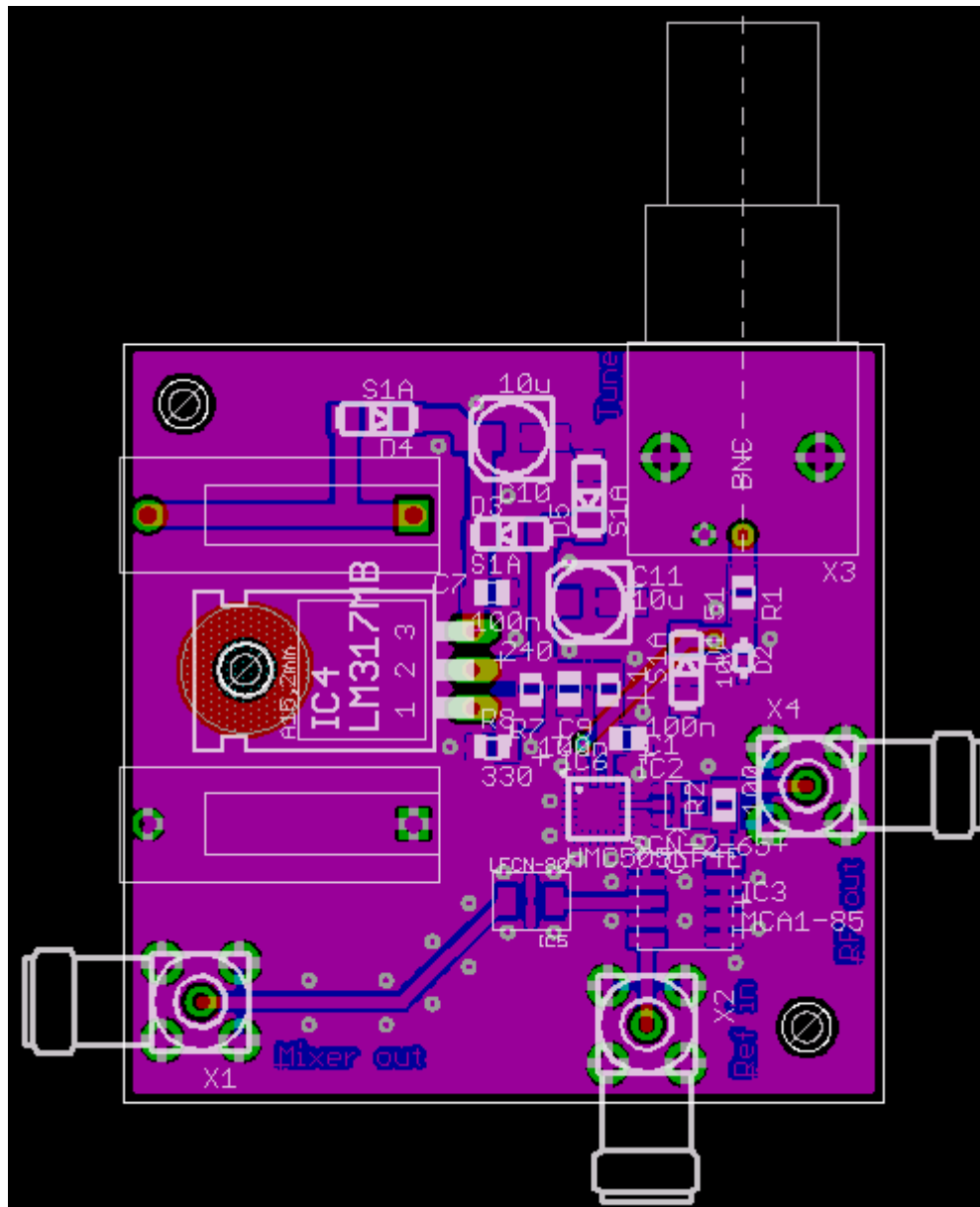
## Layout

- Versorgung: +6V Bananen ~100mA
- Eingang:
  - Tune: BNC, 0-10V (mit Zenerdiode gesichert)
  - Ref in: SMA, 50Ω, Referenzeingang für Mixer
- Ausgang:
  - RF out: SMA, ~7 GHz, 50Ω, AC-Kopplung
  - Mixer out: SMA, 50Ω, DC-Kopplung
- Anzeigen: Keins
- Die Source des Layouts im pcb-Format sollten auf der [Download-Seite des Wiki](#) liegen [vco1.brd](#)
- Screenshot vom Layout:



## Gehäuse

Keins

## Test

 **Fix Me!**

## Bedienung

 **Fix Me!**

## Bilder




## Kalkulation



/\* Tabellen-Export aus Spreadsheet-Programm \*/
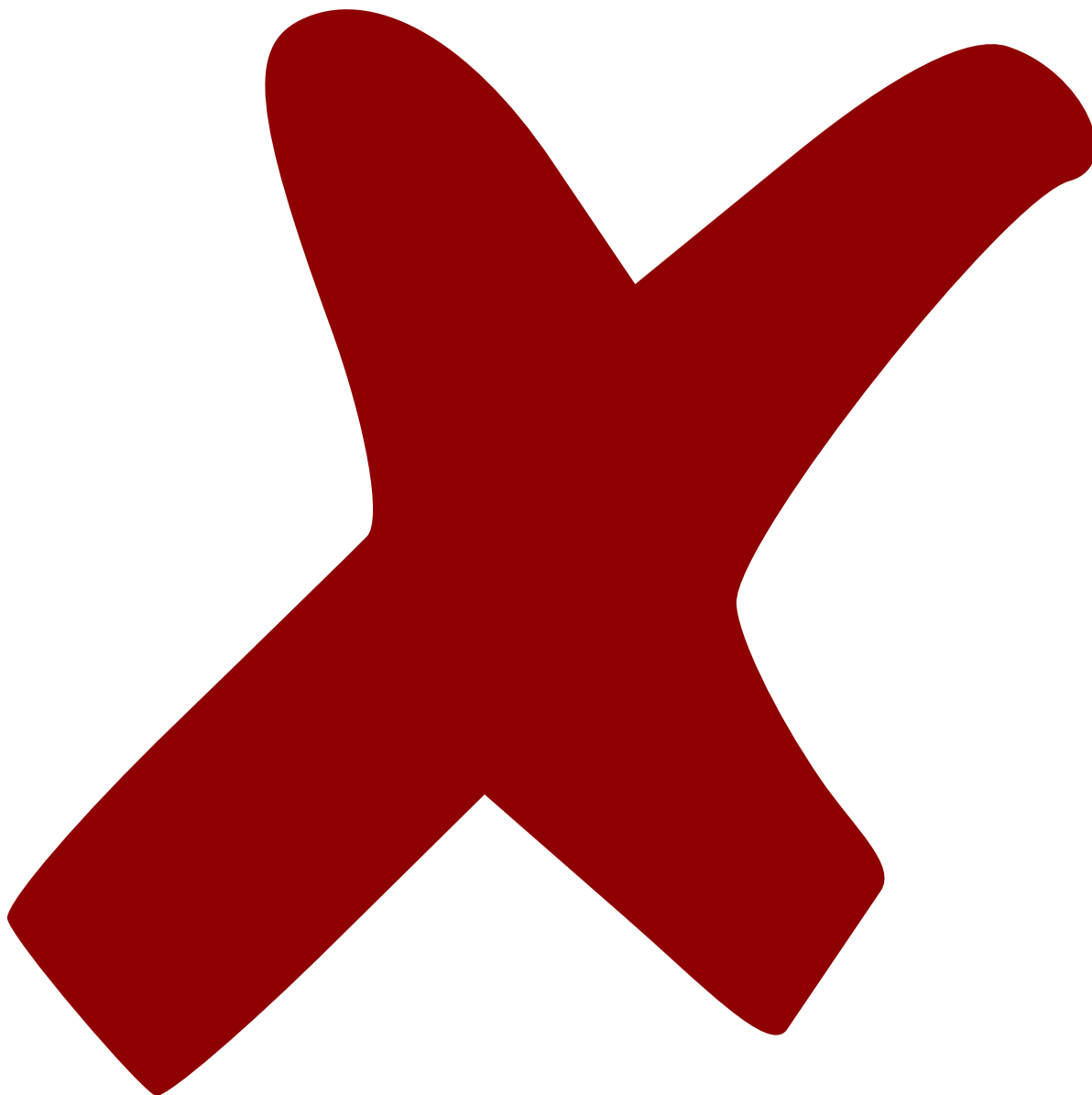
## Meckerliste

Was für die nächste Version zu tun ist: (



: verworfen,



: in Arbeit,



Schaltplan, aber noch nicht im Layout,

: im



: erledigt)

1. Der VCO ist scheiße zu löten. Unsere [Technik](#) ist für dieses Gehäuse nicht geeignet. Man benutzt immer zu viel Lötzinn.

From:  
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - **ElektronIQ**

Permanent link:  
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:vco7g:start&rev=1219415670>

Last update: **2008/08/22 14:34**

