Eigenbau FIXME

Funktion

Frequenz rein, Spannung raus.

Ziele

0-1000 MHz in 0-10 V konvertieren. (oder 0-500 MHz oder 0-250 MHz) Hat auch eine Steuereingang, damit das Ausgangssignal direkt als Fehlersignal zu verwenden ist.

Anwender

CASI, KRb, Atlas, Darmstadt ...

Schaltungsprinzip

Verstärker (U1, U2) verstärken das Eingangssignal das typischerweise von ein Beat-Fotodiode komt. Danach kommt der Teiler (U3) (Faktor 64,128,256), der das Signal auf höchstens 4 MHz reduziert. U4 macht davon ein anständiges 5V TTL Signal. U9 und U10 formen den eigentliche Frequenz-zu-Spannungswandler. U11 und U12 sind 200 KHz Tiefpassfilter und Ausgangsstufe. U14 und U15 sind für die Leuchtdiode um zu zeigen das das Fehlersignal klein ist, also 'in lock'.

Schaltplan

- Die Source des Schaltplans ist auf der Download-Seite des Wiki abgelegt. (Direkt-Link: freqvolt2_u891_sch_3.sch)
- Der Schaltplan als png-Graphik (Eine besser aufgelöste Version ist als Link hinterlegt):

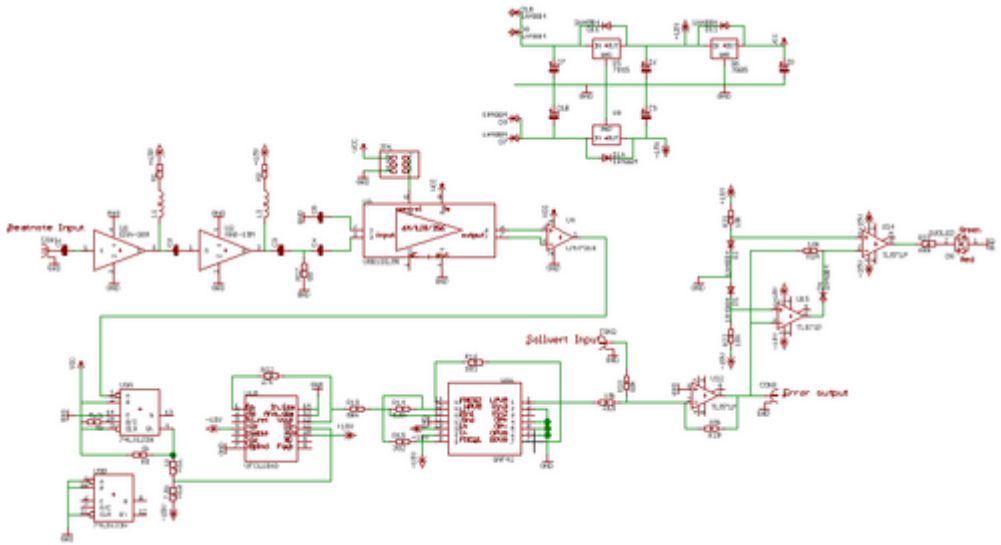

Layout

- Gehäuse: Fix Me!
- Versorgung: +-18V (15V?)
- Eingang: BNC, 0-1000MHz (-60?..-30? dBm)
- Ausgang: BNC, -10..10V
- Anzeigen: LED (grün=in lock, rot=aus lock)
- Die Source des Layouts im pcb-Format sollten auf der Download-Seite des Wiki liegen freqvolt2_u891_6.brd
- Der Bestückung der Oberseite mit Bauteilwerten und mit Bauteil-Nummern
- Screenshot vom Layout:

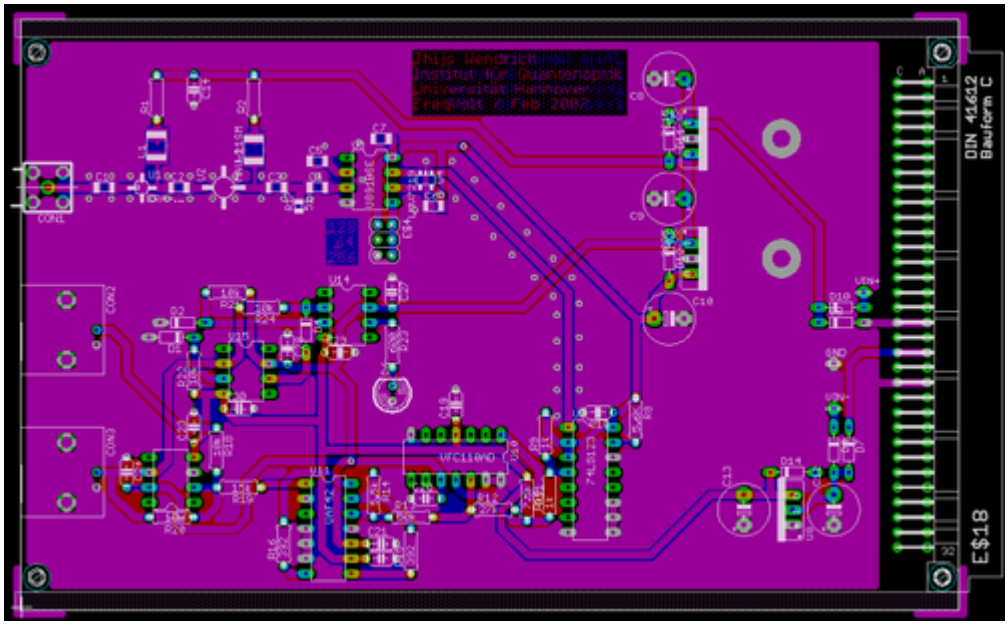

Status

Fertig. Massenproduktion. Nachbau moglich. Aber bedenke: das hier ist eine analoge Kiste, der drift ist mindestens 100 KHz. Wenn es besser sein muss ist FreqGenFix1 oder PLL-Beat eine bessere Lösung.

Test

messblatt.doc

Bilder

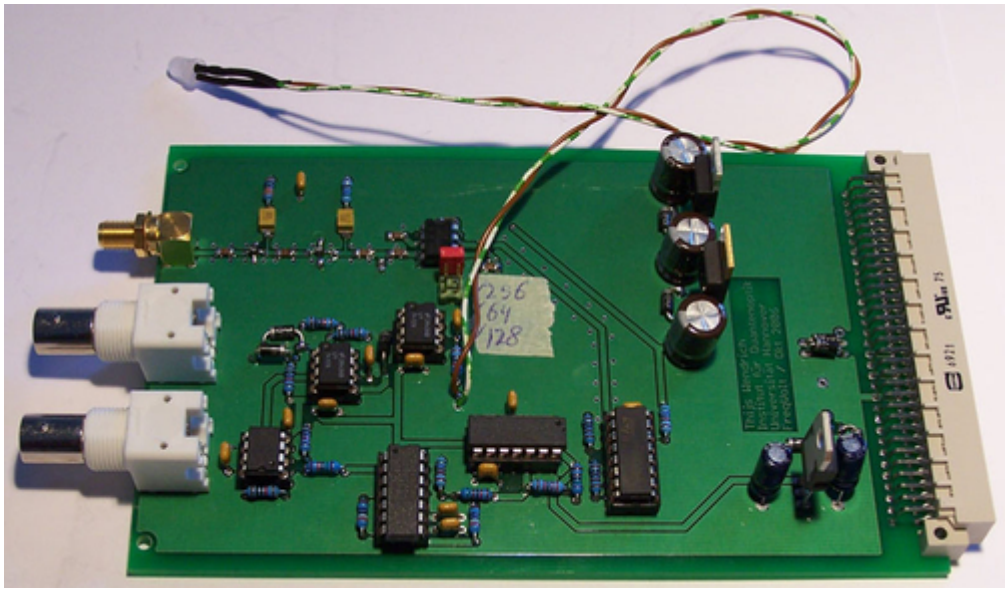

Meckerliste

Was für die nächste Version zu tun ist: (

: verworfen,

: in Arbeit,

: im Schaltplan, aber noch nicht im Layout,

: erledigt)

- Eagle-Schematic und Board nicht kompatibel.
- Jumper nach Frontpannel (und dann als Schalter)

-
  Die Beinchen der Dioden passen nicht in die Locher

- Beschriftung der Jumper kontrolieren (es gibt einige (alte) Boards wo es falsch um ist)

- LED nach Frontpannel (und nicht mehr mit Kabel)

- DUO-LED ersaetzen mit zwei normale LEDs
- Die Werte der Induktivitäten L1 und L2, sind µH und nicht mH
- Der MMIC U2 hat einen zu großen Footprint

From:
https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/ - **ElektronIQ**

Permanent link:
https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:freqvolt:start&rev=1256743851

Last update: **2009/10/28 15:30**